

Terceiro Relatório de Física Experimental 2

Henrique da Silva
hpsilva@proton.me

12 de agosto de 2022

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Funcionamento basico de um osciloscópio
 - 2.1 Comparando as ondas geradas com a visualizacao no osciloscópio . . .
 - 2.2 Graficos das ondas observadas . . .
 - 2.2.1 Grafico da tensao V_{ad} pelo tempo em milisegundos no acoplamento AC
 - 2.2.2 Grafico da tensao V_{ad} pelo tempo em milisegundos no acoplamento DC
 - 2.2.3 Grafico da tensao V_{bd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento AC
 - 2.2.4 Grafico da tensao V_{bd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento DC
 - 2.2.5 Grafico da tensao V_{cd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento AC
 - 2.2.6 Grafico da tensao V_{cd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento DC
 - 2.3 Medindo V_{ab} , V_{bd} , e V_{cd}
 - 2.4 Papel do capacitor
 - 2.5 Equacoes das tensoes
 - 2.6 Medicoes no multímetro
 - 2.7 Diferenca entre valores medios e RMS
- 3 Carga e descarga de um capacitor
 - 3.1 Grafico de Tensao sobre tempo da carga e descarga de um capacitor sob acao de uma fonte de tensao quadratica
 - 3.2 Tabelas de estimativa
 - 3.3 Graficos das tabelas acima
 - 3.4 Discuta os resultados:
 - 3.5 Invertendo capacitor e resistor . . .

1 Introdução

Neste relatório, vamos discutir o capacitor. E como ele se comporta sobre acao de correntes diretas e alternadas.

Todos arquivos utilizados para criar este relatório, e o relatório em si estão em: https://github.com/Shapis/ufpe_ee/tree/main/4thsemester/


2 Funcionamento basico de um osciloscópio

2.1 Comparando as ondas geradas com a visualizacao no osciloscópio


Fizemos isto e observamos o comportamento senoidal e quadratico respectivamente das ondas na tela do osciloscópio.

2.2 Graficos das ondas observadas

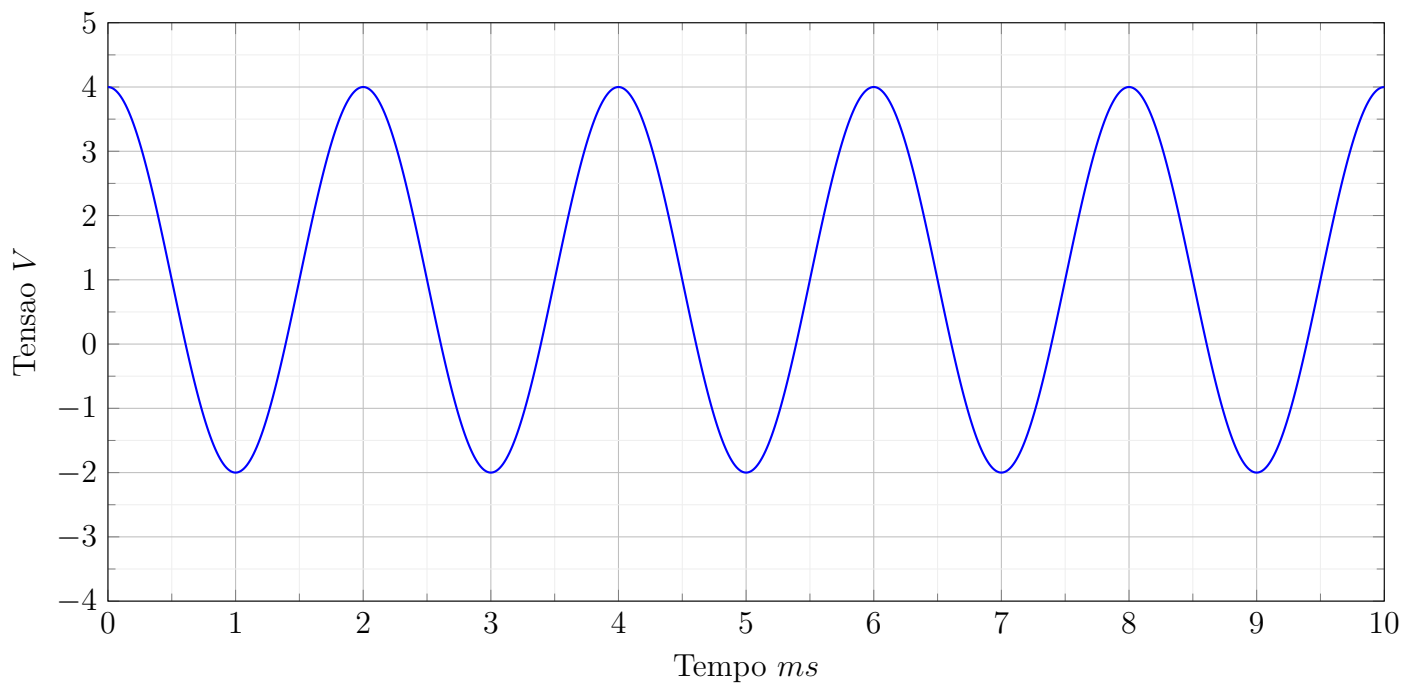
2.2.1 Grafico da tensao V_{ad} pelo tempo em milisegundos no acoplamento AC



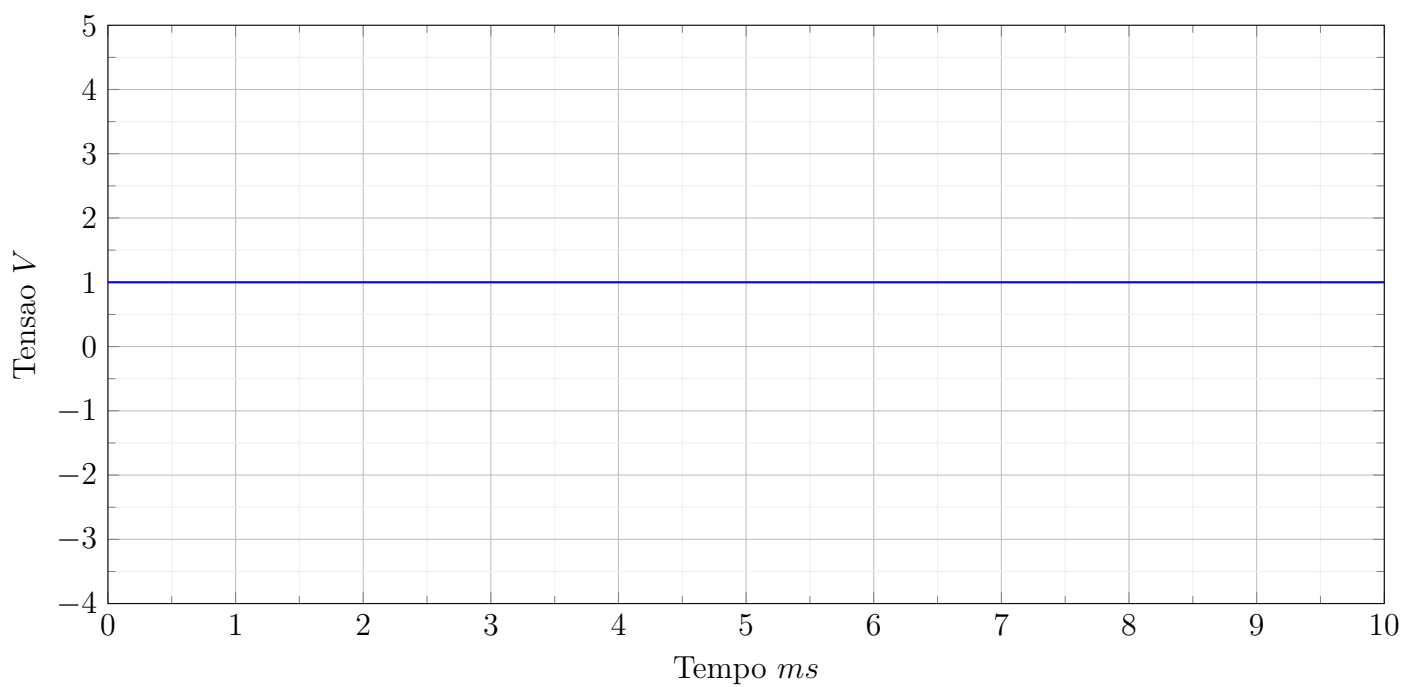
2.2.2 Grafico da tensao V_{ad} pelo tempo em milisegundos no acoplamento DC



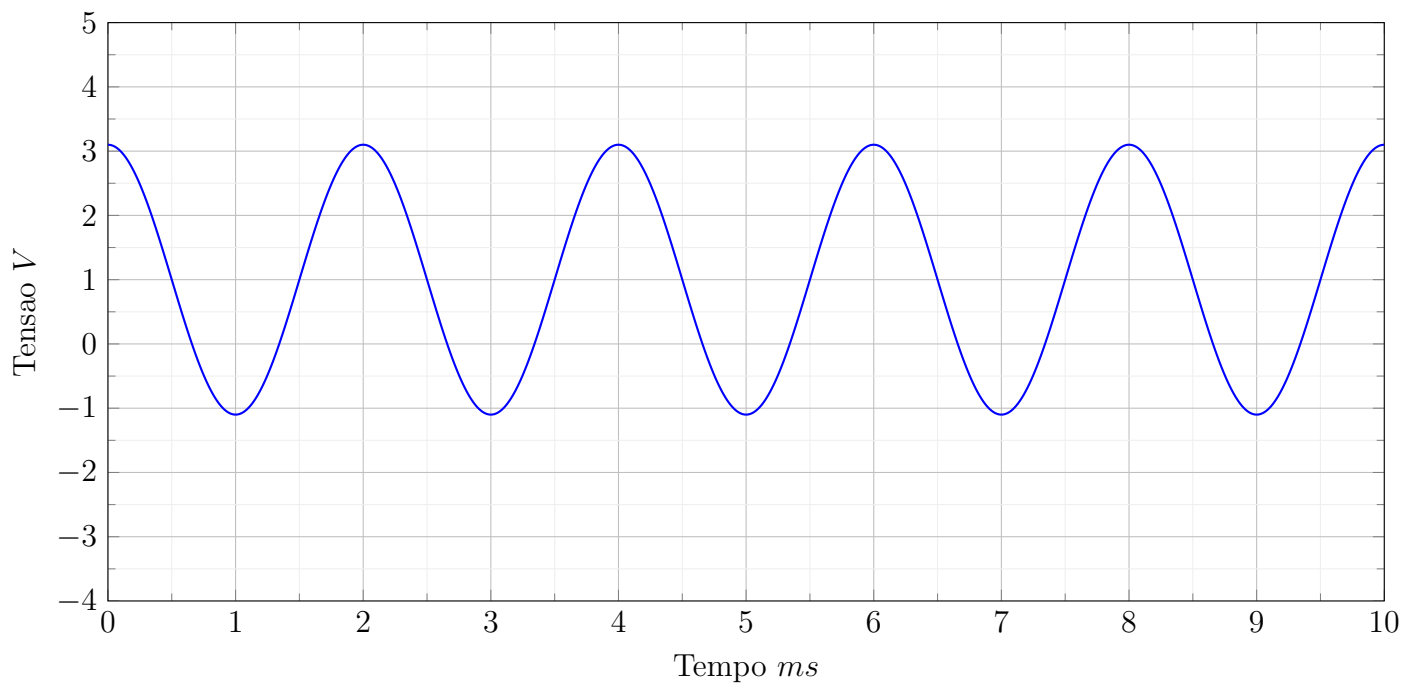
2.2.3 Gráfico da tensão V_{bd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento AC



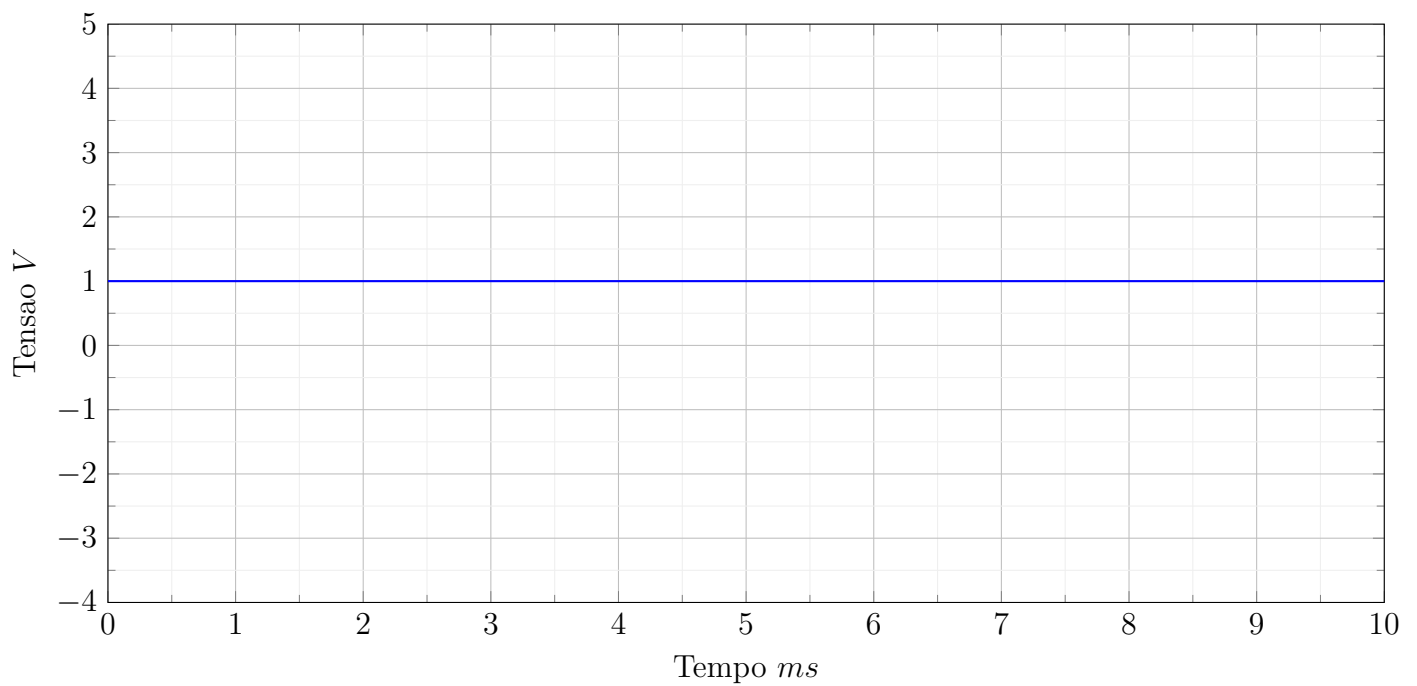
2.2.4 Gráfico da tensão V_{bd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento DC



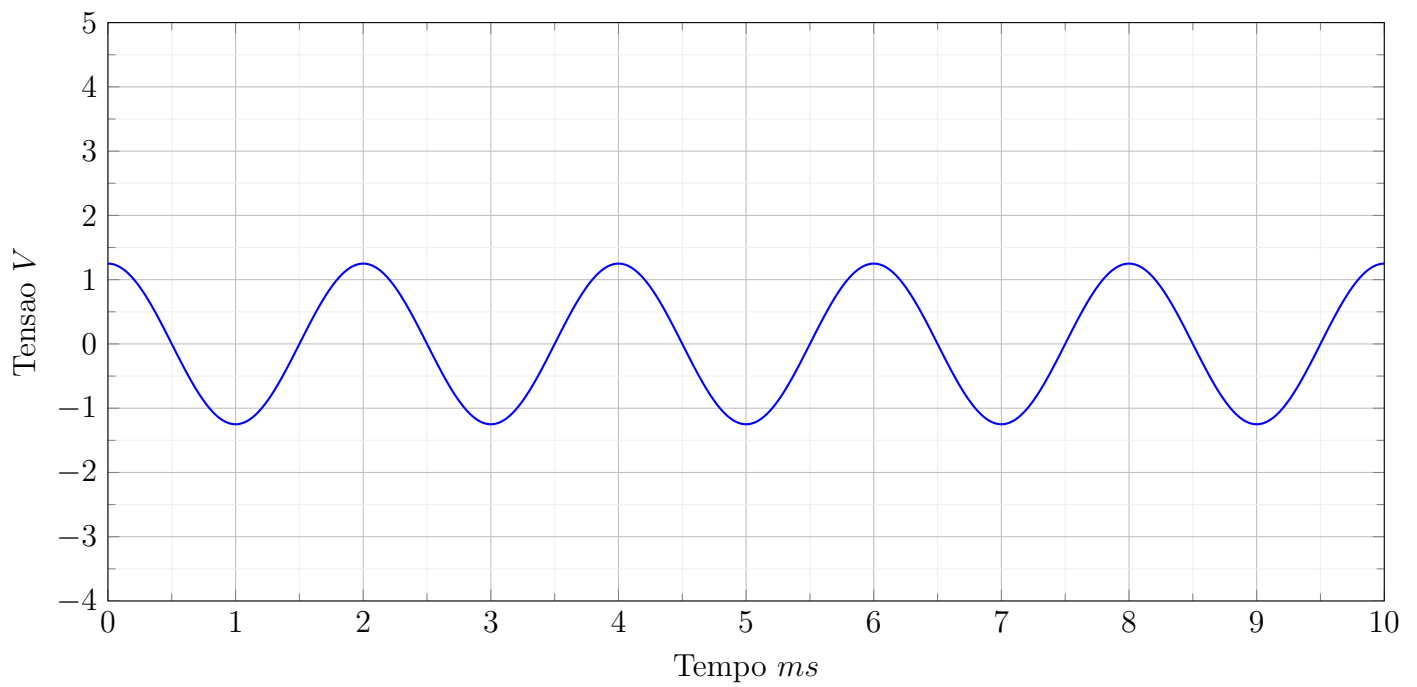2.2.5 Grafico da tensao V_{cd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento AC



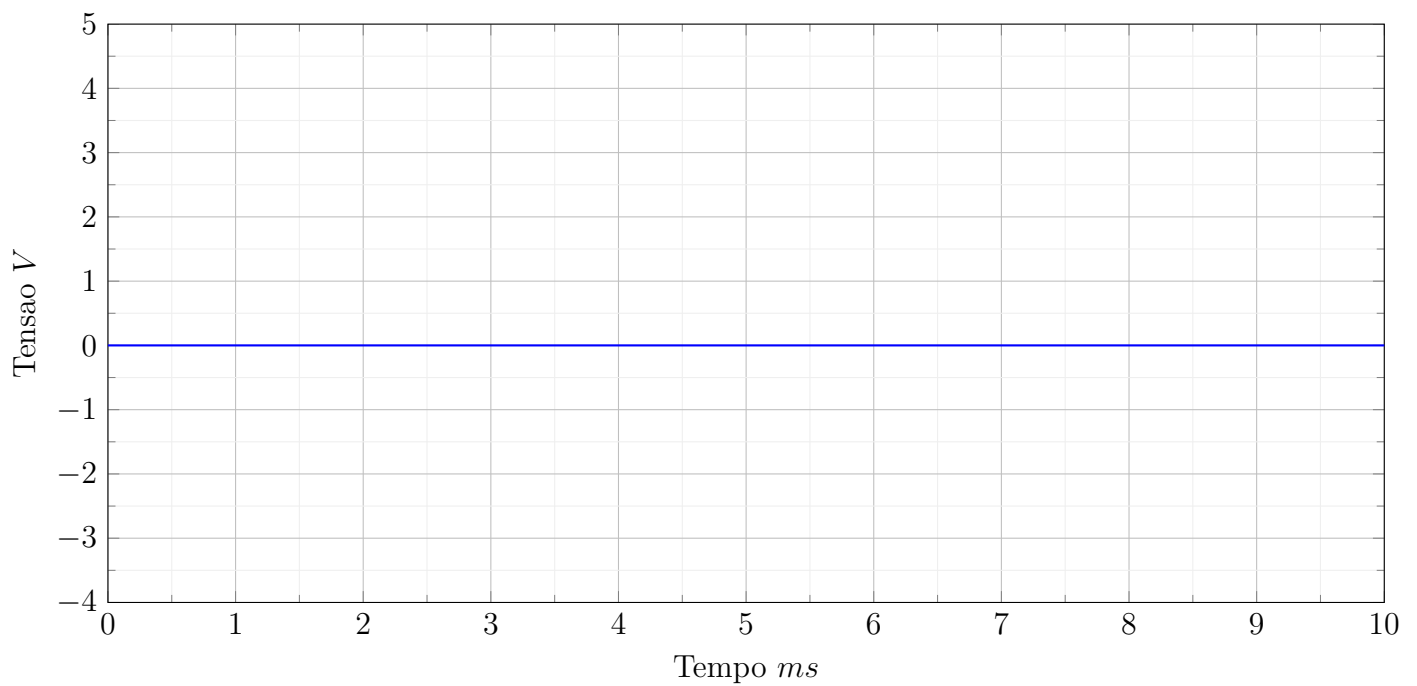2.2.6 Grafico da tensao V_{cd} pelo tempo em milisegundos no acoplamento DC



2.3 Medindo V_{ab} , V_{bd} , e V_{cd}

Nao podemos fazer estas medicoes diretamente pois estariamos alterando o circuito se encaixassemos o osciloscopio nos pontos AB, BD, e CD respectivamente.

2.4 Papel do capacitor

Este esta "bloqueando" a passagem da corrente direta. Isto acontece porque a medida que a corrente direta carrega o capacitor, a tensao nos terminais do capacitor se iguala.

Quando o capacitor esta completamente carregando, as tensoes nos seus terminais fica iguai, e nao ha passagem de corrente.

2.5 Equacoes das tensoes

$AC : V_{ad}$	\rightarrow	$V = 1 + 3\cos(2\pi \cdot 500 \cdot t)$
$DC : V_{ad}$	\rightarrow	$V = 1$
$AC : V_{bd}$	\rightarrow	$V = 1 + 2.1\cos(2\pi \cdot 500 \cdot t)$
$DC : V_{bd}$	\rightarrow	$V = 1$
$AC : V_{cd}$	\rightarrow	$V = 1.25\cos(2\pi \cdot 500 \cdot t)$
$DC : V_{cd}$	\rightarrow	$V = 0$

2.6 Medicoes no multimetro

$$DC = 0.855V \text{ e } AC = 2.069V$$

Indicando que estamos lidando com medicoes rms

2.7 Diferenca entre valores medios e RMS


Valores RMS nos levamos em consideracao a raiz dos quadrados de todos valores. O que faz com que correntes alternadas somem ao valor.

Ja valor medio, o caso da corrente alternada somaria como 0. Ja que ha o mesmo numero de valores positivos que negativos

O caso no qual $rms = \text{valor medio}$ sera o caso no qual nao ha componente de corrente alternada no sistema.

3 Carga e descarga de um capacitor

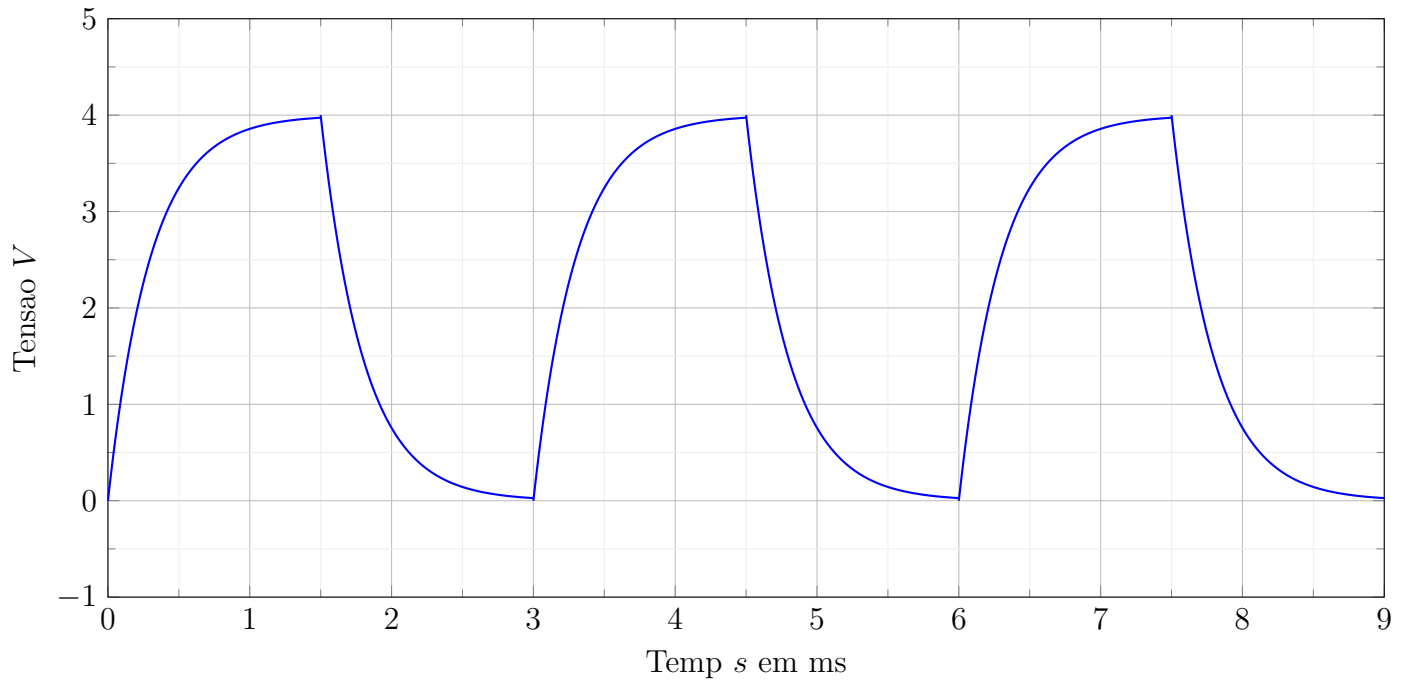3.1 Grafico de Tensao sobre tempo da carga e descarga de um capacitor sob acao de uma fonte de tensao quadratica



Neste ponto seria interessante notar que a constante de tempo $RC = \tau$ é igual a cinco vezes o tempo de decaimento ou de subida de tensão do capacitor. ou seja. $3ms/10$ ou seja. $0.3ms$

3.2 Tabelas de estimativa



Tabela1: Carga

Tensao, $V_c \pm 0.2V$	Tempo, $t \pm 0.1ms$
2.5V	0.3 ms
3.5V	0.6 ms
3.8V	0.9 ms
3.9V	1.2 ms
4.0V	1.5 ms

Tabela1: Descarga

Tensao, $V_c \pm 0.2V$	Tempo, $t \pm 0.1ms$
1.5V	0.3 ms
0.5V	0.6 ms
0.2V	0.9 ms
0.1V	1.2 ms
0.0V	1.5 ms

3.3 Graficos das tabelas acima

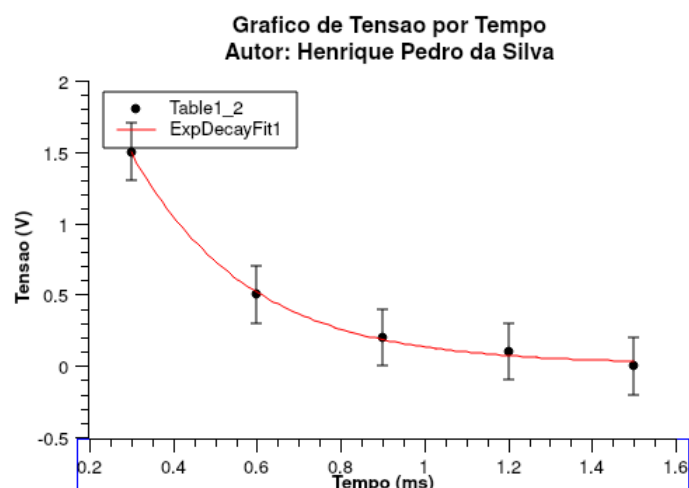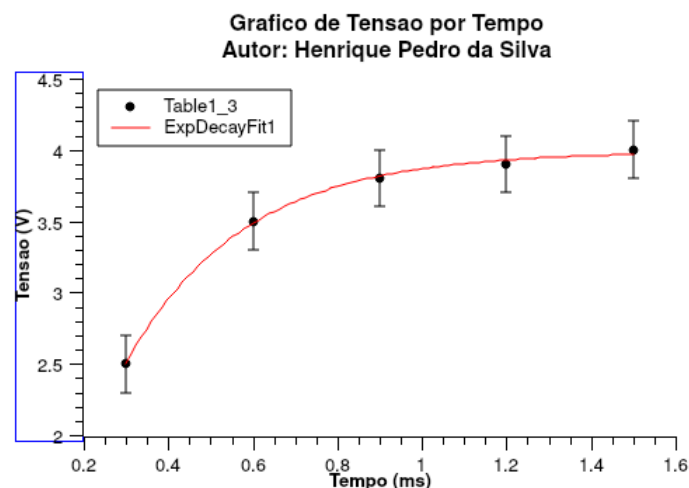

Pelo fit feito pelo SciDAVis estimamos um τ de $0.27 \pm 0.07ms$

Que eh coerente com o estimado visualmente com o $\tau = 0.3ms$ que foi estimado visualmente no item (3.1).

Interessantemente a amplitude estimada pelo fit do SciDAVis foi de $4.4 \pm 0.4V$, quando visualmente vemos que esta eh bem proxima de 4

Isto indica que a estimativa visual foi super estimada em media.

Para conseguir a Capacitancia vamos partir de:

$$RC = \tau$$

$$C = \frac{\tau}{R} \quad (1)$$

Resolvendo esta conta com os valores encontrados acima, e derivando parcialmente para conseguir os erros isto nos da:

$$C = (2.5 \pm 0.8) * 10^{-8}F$$

3.4 Discuta os resultados:

Eu estou achando um pouco estranho um resultado tao baixo de capacitancia, estou sobre a impressao que houve algum erro de conversao de unidade mas nao estou conseguindo identifica-lo.

Mas no mais. Os resultados foram dentro do esperado, a estimativa a partir do SciDAVis acrescentou uma nova fonte de erro, mas manteve o resultado de τ dentro do esperado.

3.5 Invertendo capacitor e resistor

Neste caso o que vamos medir eh a tensao no resistor, a medida que o capacitor eh carregado e descarregado. ou seja. Vamos ter um grafico do oposto do que esta acontecendo com a tensao do capacitor.

